

Assignment-3

200856-Sandeep Kumar Bijarinia


200562-Rishwan Reddy

200530-Kuldeep Singh Chouhan

Question 1

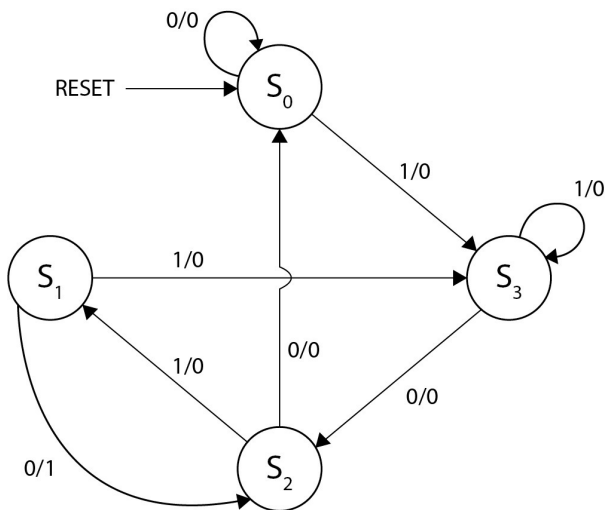a) States representation

$A_1 A_0$
 $S_0 = 0 = 0 0$
 $S_1 = 1 = 0 1$
 $S_2 = 2 = 1 0$
 $S_3 = 3 = 1 1$



State Diagram

Transition and output table

Current State	Next State		Output	
	X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
$S_0 = 00$	S_0	S_1	0	0
$S_1 = 01$	S_2	S_1	0	0
$S_2 = 10$	S_1	S_3	0	0
$S_3 = 11$	S_2	S_1	1	0

Excitation table

Current State		Input	Next State		Output
A_1	A_0	X	A_1^*	A_0^*	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0

b)

A	B X			
	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	1	1

$$A_1^* = D_1 = A X + B \bar{X}$$


A	B X			
	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	1	1	0

$$A_0^* = D_2 = X$$

A \ B X				
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1

$$Y = A B \bar{X}$$

K-map

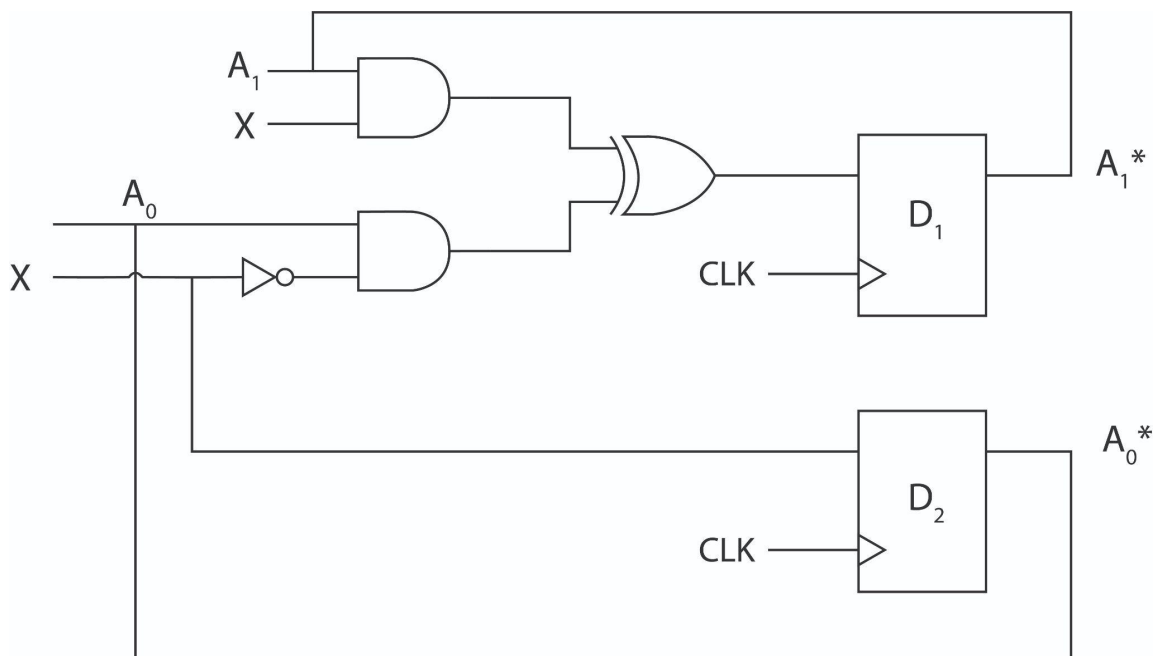

Logic Diagram

Question 2

a) State representation

state_0 = 000

state_1 = 001


state_2 = 010

state_3 = 011

state_4 = 100

state_5 = 101

state_6 = 110

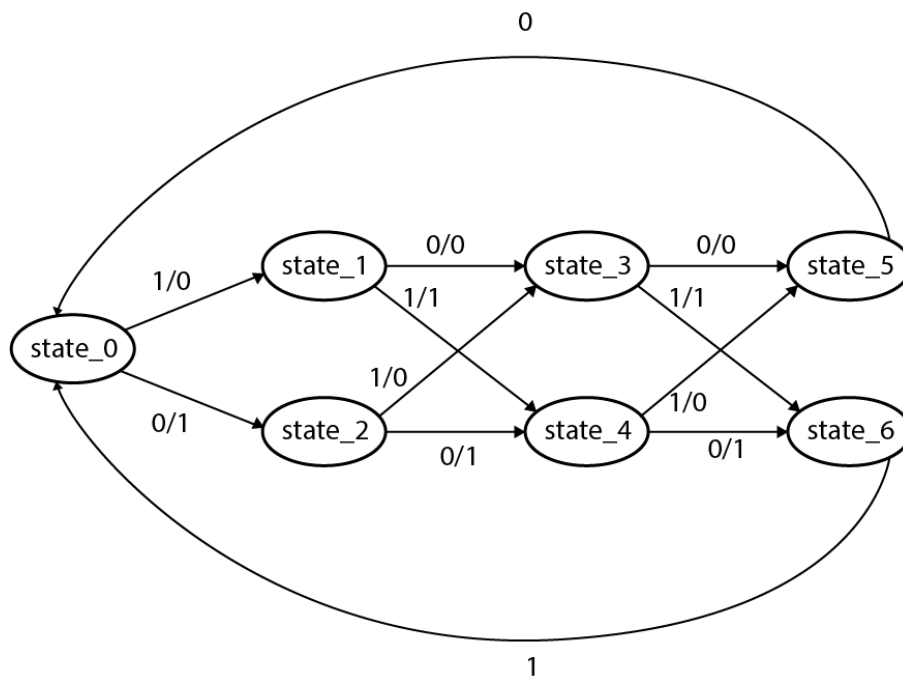

State Diagram

EXCITATION TABLE

Input

A	B	C	Contd
0	0	0	
1	0	0	
0	1	0	
0	0	1	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Ouput

A*	B*	C*	P
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

OUTPUT TABLE


A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

b)

A \ B C				
	00	01	11	10
0	1	0	1	0
1	0	1	0	1

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC + AB\bar{C}$$

K-map

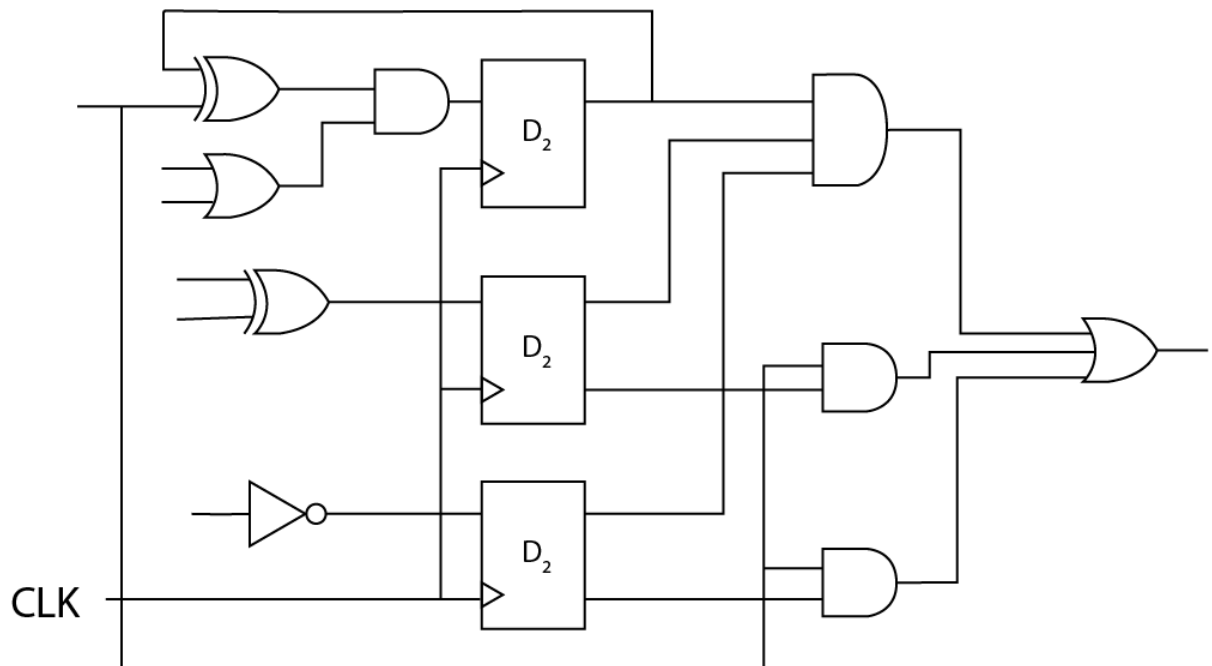

Logic Diagram